

60008	0000000	7777777			
8688888	0000000	7777777			
88 88	00 00	77			
88 88	00 00	77			
38888	00 00	77	AA	HE	N
88 88	00 00	77	AA	NN	N
88 88	00 00	77	AA	NN	N
8888888	0000000	77	AAAA	NN	NN
88888	0000000	77	AA	NN	N

Nr 5

Organ för Trollhättans-Vänersborgs Radioklubb

God morgon!

Återigen sitter ni med en 807-a i handen. Att den denna gång blivit så innehållsrik kan vi tacka herrar -ADE, -BER, -BLT och -BKZ. Endast med fler lika fima bidrag från ännu några medlemmar kan standarden hållas, så till nästa nummerhoppas jag påm minst en artikel från varje medlem. (Visa mig den redaktör som är möjd med bidragstillskrivningen.) Neg med löst prat och över till det läsvärda.

Vi ses på torsdag!

73

-BZE

Nästa meeting äger rum torsdagen den 12 dec. på FO-staben i Vänersborg kl. 19.00. För trellhättebornas del sker samlingen kl. 18.30 SENAT vid trafikkiesken på Drottningtorget. Blir biltillgången lika stor som förra gången är transportfrågan mer än väl erördrad. Särskilt hälsar klubben de utomhus gäster som gjort de sista mötena dubbelt så trevliga, hjärtligt välkomna.

Prtekoll fört vid möte i Vänersberg den 6 nov. 1963.

-§1-

Ordförande hälsade välkommen och vände sig särskilt till -BER, -DVJ och -CMK. Närvarande var -CU, -JY, -ADE, -BBQ, -BER, -EWM, -BZE, -CJK, -CMK, -CNX, -CWK, -DVJ, -2117, -3429 och Andelf

-§2-

Föregående mötes protokoll upplästes ur 807-an och godkändes.

-§3-

-JY hälsade från -DUC.

-§4-

Distriktsmötet i Trollhättan den 20 okt. diskuterades och protokollet lades till handlingarna.

-§5-

-BBQ hade hört i "Bullen" att där hade annonserats en snå internt klubbmötem.

-§6-

-ADE rapporterade att SHQ kunde avlyssnas här nere nu.

-§7-

-BER anhöll att få ta del av 807-an.


-§8-

-2117 föresleg att ny mötesdag borde väljas. Mötet beslöt att klubben skulle hådanefter t. v. lägga mötena på torsdagar. Torsdagen den 12 dec. nästa möte preliminärt på FO-staben.

-§9-

Då inget annat föreläg avslutades mötet.

Vid protokollet SM6JY

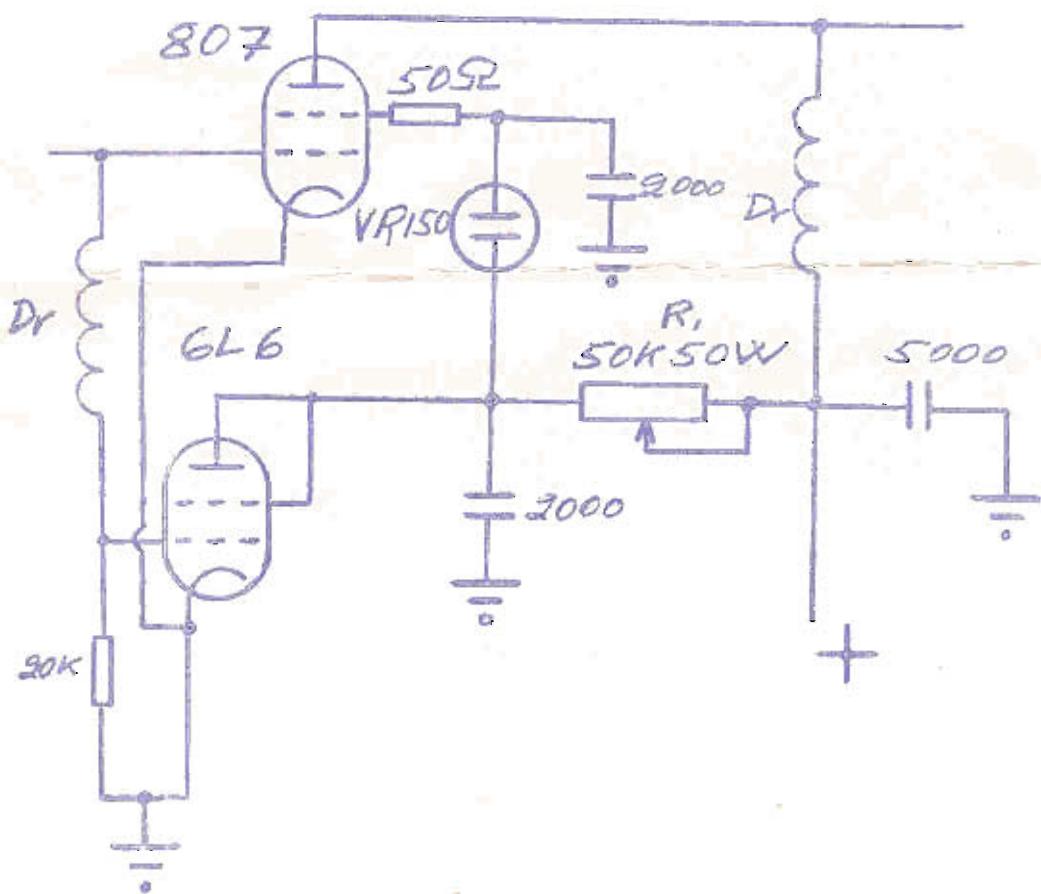

När hf-styrningen bortfaller får 6L6-an ingen negativ gallerförspänning. (gallerstr. bortfaller) 6L6-an drar hög ström och ett stort spänningsfall över R, blir följdna. VR-röret slecknar då, och 807-an skärmgallerspänning blir 0.


-BER

Något för foni-fantaster och blivande sändare.

Tänk att kunna gå omkring var som helst i lägenheten eller i trädgården, eller att kunna ligga kvar i sängen på morgonen, allt detta medan man snackar i micknen då man kör sitt QSO-n. Eller tänk bara på att slippa trassla in sig i mikrofonsladden jämt och ständigt. Hur skall detta nu kunna ordnas? Ett sätt är att skaffa en hyperkänlig mick, placera denna vid sändaren och sedan gå omkring och stöja. Detta ställer sig dyrt och grannen kommer förmögnen att stämma Dig för förälgelseväckande beteende, så det kommer att bli ändå dyrare beroende på hur mycket Du tjänar. Ett annat sätt är att släpa med sig TX-en, men då trasslar Du säkert in Dig i feedern. Somaliga kommer autagligen att överanstränga sig genom att släpa ihop dessa mastodonter till sändare. Någon erkär inte alle!!!!



Den rätta lösningen är den sladdlösa mikrofonen, som är utvecklad vid Sveriges största Institution För Teknisk Kunnande. Principen är att en halvtransistoriseras i eller sammanbyggas med mikrofonen. Vid den ordinarie sändaren placeras sedan en mottagare (kan vara av enkel konstruktion), som arbetar på transistorsändarens frekvens. Denne frekvens kan väljas till 144 eller 30 Mc/s eller event. någon annan frekvens. Som synes är schemat enkelt och komponenterna billiga. Tack vare få och små komponenter kan den byggas mycket kompakt. Den sändare som är byggd och provad vid Chalmers ("reklamfrasi") hade ett format litet större än en tändsticksask (Solstickan), då inräknat strömtrytare och batteri. Ljudkvaliteten var förbluffande god, moduleringen är en kombination av FM och AM. Den provade sändaren visade sig ha en räckvidd på ett par hundra meter med bara avstyrningskretsen som strålande element (alltså ingen antenn ansluten). Som mottagare användes en vanlig "transistorradio". Det beskrivne exemplaret var avsedd som sändare till en sladdlös dynamisk mikrofon för sångartister, och det passade den utmärkt till på grund av den goda ljudkvaliteten. Att sändaren sedan kan användas till andra ändamål t.ex. till en "handy-talky" eller liknande säger sig självt..... Mick = mike = mikrofon.

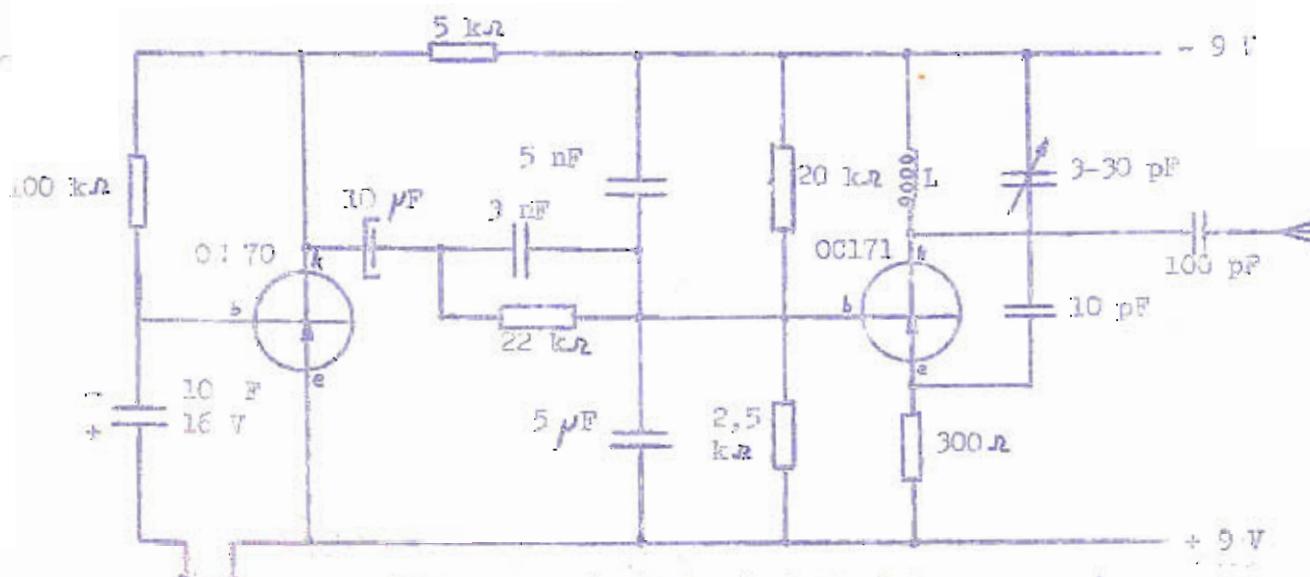

L avpassas så att den önskade frekvensen erhålls med kondensatorn 3-30 pF (Philipstrimmer).

För icke transistorvana: Om grejen har två trådar då är det säkert en diod. Tre = transistor
OR- (RT)

Nöjet om elektroniska buggar utan relé

Apropos -TVM patent nr 1334567890 i 807:an nr 2 kan nämnas, att den vredig metod faktiskt inte behöver ha några mekaniska delar i gallerfretsen. I den följer styre den med en gallerförsp. med en elektronisk krets. Denne krets kan till exempel byggas som en vanlig krig el-bug, om man tar bort relästeget och läter två oscillatorer direkt styra gallerförspänningen. Förståen med detta inser väl alla! (en bobin är en manipulator lekfullare att handikas med än en handpump.)

I fig. 1 finns ett exempel på hur en sådan k-rullfri bug kan byggas.

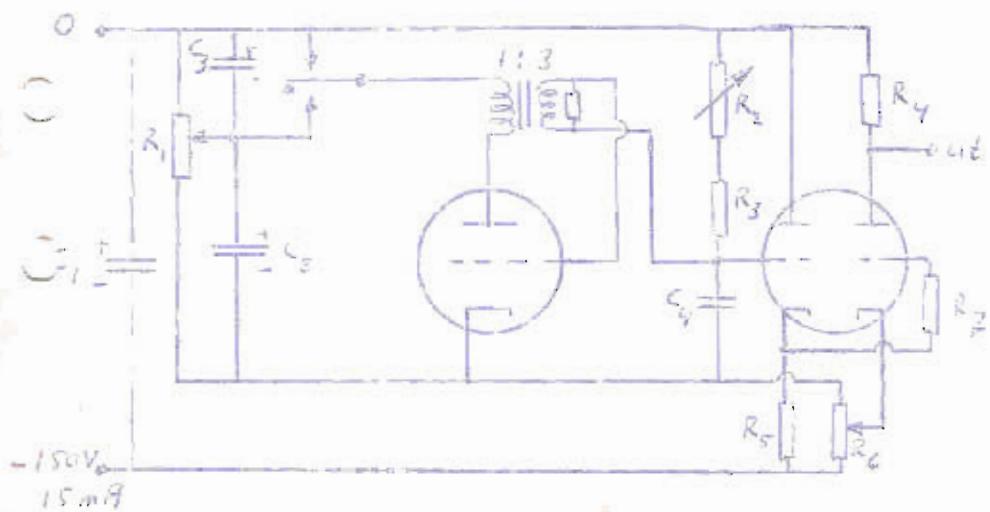


Fig. 1. Enligt 3.5M

$C_1 = 20 \mu F, 1:0 V$
 $C_2 = C_3 = 25 \mu F, 50 V$
 $C_4 = 0,05 + 1,2 \mu F$
 $R_1 = 5 \text{ k}\Omega m, 2\%$
 $R_2 = 5 \text{ k}\Omega m, 1\%$
 $R_3 = 2,6 \text{ kohm}$
 $R_4 = R_5 = 33 \text{ kohm}$
 $R_6 = 5 \text{ kohm}, 2\%$
 $R_7 = 470 \text{ kohm}$

Samma koppling fördrar som synes en enkel manipulator, men ver i en godill stor platta ned till rör och en trafo. Vid mitt besök hos -273 i sörrens hittade jag en enkl koppling. se fig. 2.

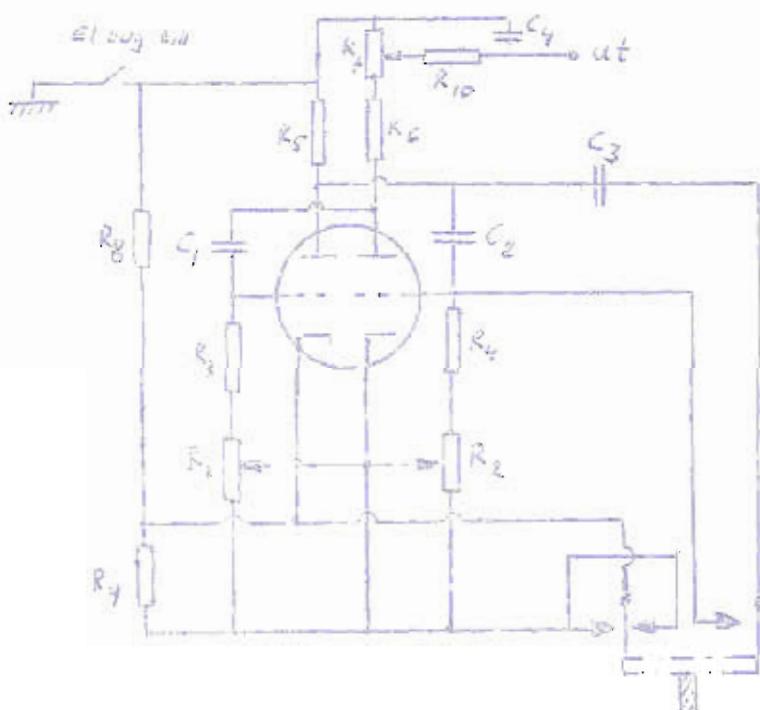


Fig. 2. Enligt 3.5M:s pat.
DZ nr 10 delt 1951.

$R_1 = R_2 = 2 \text{ kohm}$
 $R_3 = R_4 = 1 \text{ kohm}$
 $R_5 = 50 \text{ kohm}$
 $R_6 = R_7 = 25 \text{ kohm}$
 $R_8 = 170 \text{ kohm}$
 $R_9 = 40 \text{ kohm}$
 $R_{10} = 100 \text{ kohm}$
 $C_1 = C_2 = 5000 \text{ pF}$
 $C_3 = 10 000 \text{ pF}$
 $C_4 = 10 000 \text{ pF} + 1 \mu F$

Detta är en multivibrator med endast ett rör som skrymmande komponent. Kopplingen fördrar emellertid o.s.m mer komplicerad manipulator. Mitt förslag från sidan är att bynända den onda manipulatoren från fig 1 genom en liten omkoppling, se fig. 3.

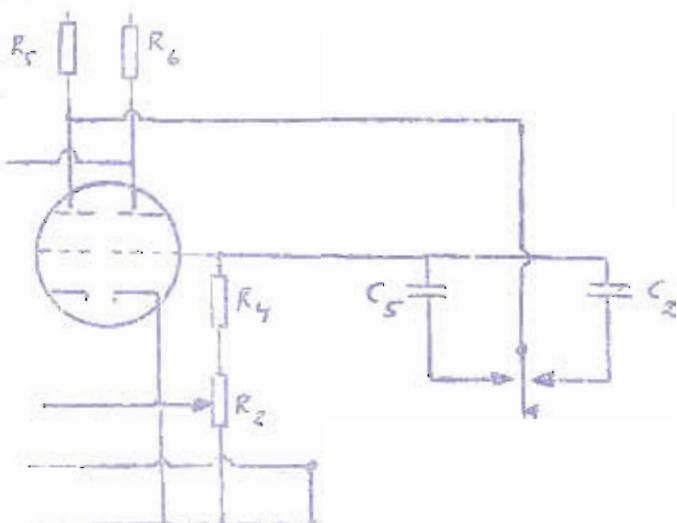


Fig. 3.

$$C_2 = 5000 \text{ pF}$$

$$C_3 = C_2 + C_2 = 15000 \text{ pF} = 1,005 \mu\text{F}$$

För de transistorfrälsta, som vill ha mer dimensionerna änna mer och rent av bygga in hela buggen i manipulatorn (i st. f. att bygga in manipulatorn i burgen), vill jag framlägga min (något knapphändiga men i alla fall) teori om transistoriserade elbuggar. (Obst! Detta är ren teori. Jag vet ingen som provat det praktiskt.)

Om man slår upp ett litet gotöga på fig. 2, konstaterar man, att det är en multivibrator. Fig. 4 visar ovan en vippa men transistoriserad.

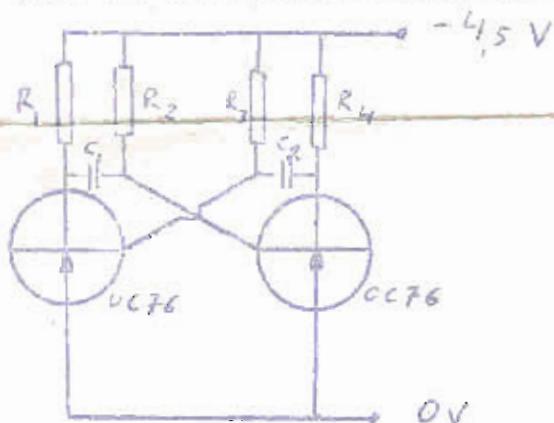


Fig. 4. Enligt "Philips halvled." sitt. 109

$$R_1 = 100 \text{ ohm}$$

$$R_2 = R_3 = 1,5 \text{ kohm}$$

$$R_4 = 150 \text{ ohm}$$

$$C_1 = C_2 = 0,47 \mu\text{F}$$

Med de i figuren angivna värdena svänger vippan på c:a 1000 Hz. Ökas RC-konstanten minskar frekvensen, ty $T = RC$, vilket ger $f = 1/T = 1/RC$.

Lite räkning: a) Önskad frekvens 2Hz (Dah).

$$2 = \frac{1}{RC} \quad \text{Välj } R \text{ till } 1 \text{ Mohm, Alltsd. } C = \frac{1}{10^6 \cdot 2} = 0,5 \mu\text{F}$$

b) Önskad frekvens 6 Hz (Titt). Med $R = 1 \text{ Mohm} (= 10^6 \text{ ohm})$ fås $C = \frac{1}{10^6 \cdot 6} = 0,17 \mu\text{F}$

Om alltid R_2 och R_3 utbytes mot 1 Mohm minskar frekvensen till långsam CW-takt.

Om R_2 och R_3 väljs i form av potentiometrar kan frekvensen varieras efter behag!

Sammansättes ovanstående transistoriserade vippa (Fig. 4) med de beräknade värdena på R_2 och R_3 samt C_2 och C_3 och kopplas dessutom en manipulator in fås en elbug enligt fig. 5.

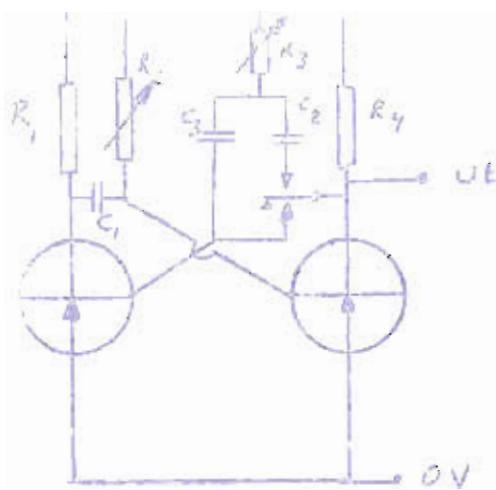


Fig. 5.

$R_1 = 150 \text{ ohm}$
 $R_2 = R_3 = 1 \text{ kohm, lin}$
 $R_4 = 150 \text{ ohm}$
 $C_1 = 0,17 \mu\text{F}$
 $C_2 = 0,5 \mu\text{F}$
 $C_3 = 0,17 \mu\text{F}$

Spänningen - 4,5 volt är emellertid för låg för att strypa något oscillatorför, och jag kan inte komma på något, som är både billigt och tar liten plats för att styra en negativ spänning på c:a 100 volt med -4,5 volt. Jag lämnar problemet öppet och hoppas se någon lösning i nästa nummer av SOT:en av någor mer sharptänkt präsc. Fr. jag. Obs. alltså att det både skall vara billigt (= inte ett kilo transistors) på hög) och ta liten plats (= ingen trafon eller andra skrymmande komponenter). Lycka till!

Om någon bygger nögen av ovenstående byggar, vill jag gärna veta resultaten. Ty jag har själv inte tid att koppla ihop ngt och se vad som händer (I filter).

Best 73's


Göteborg den regniga november 1959.

-B19




Transistorstyrd 300

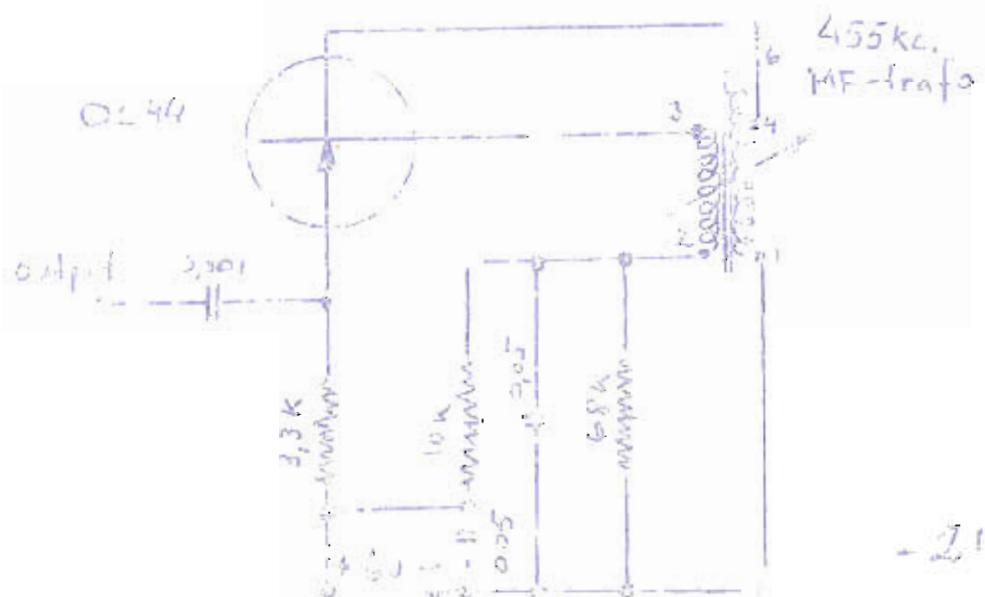För den som har en transistorgrindigare som tänker något amatörband kan nog en B19 behöva s. Jag har byggt ett exemplat enligt ritning på tracchi krets och på + - sida åtta års geografiska linien (ungefärligen 1,5 mm). T-traformatorer är en vanlig MF-trafo och frekvensen sätts in med kondensatorer i rafon. Transistorn är en CL 44.



+2117

GD-meter.

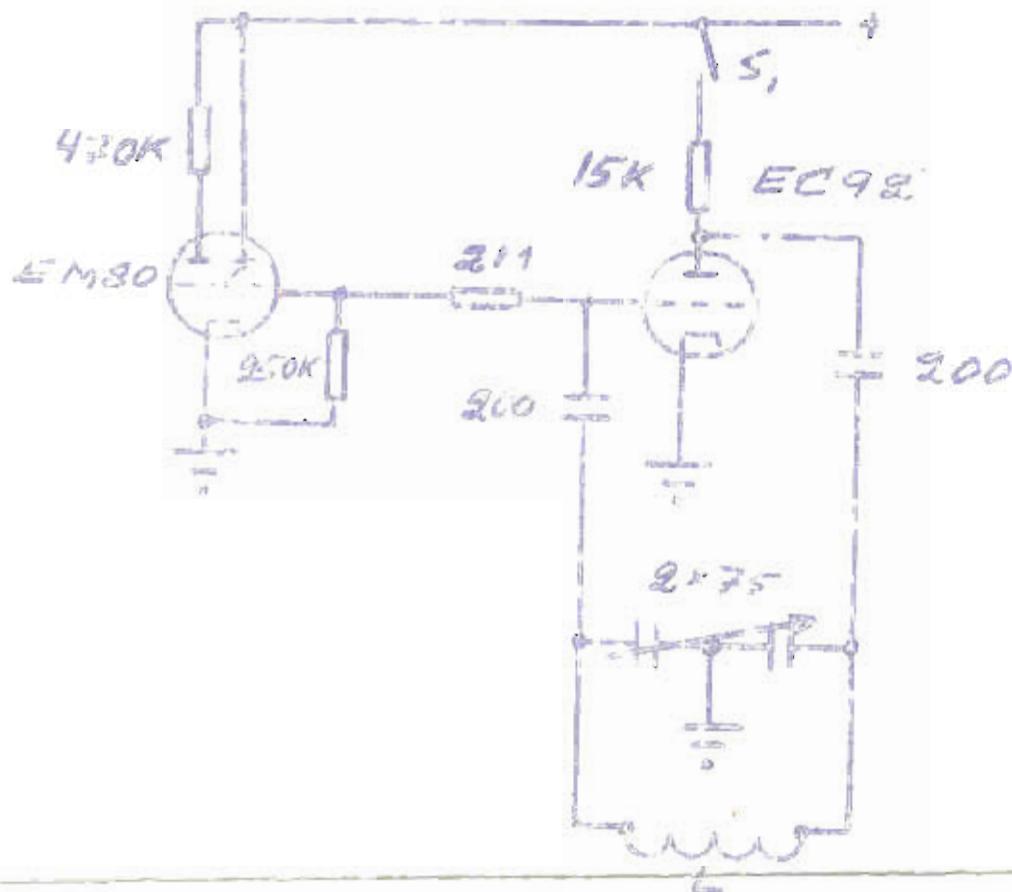

Förste bidragsgivaren till selskåna svalten 807-ADE, som sätnt oss denna trevliga GD-meter. ADE säger, att denna GD-meter täcker ett område på 400 kc - 150 Mc. Att använda ett möglicht ega tråd för sina fördelar. Det finns många typer av dessa ögon att köpa i handeln, ex. de, som är två hand som går ihop och som även användes till bandspelare. (Tror de heter EM84). Välj kondensatören att vara på ca 2:75 pF, men för UKV passar 2x20 pF. Var och en har väl sin egen förmång, hur spolaror ska lindas, och många lindar på gamla spolstommar. Grädden är 0,5 mm för KV och UKV. Om S1 står i läge "från" går apparaten som absorptionsmeter. Detta är ovanligt vid tunnring av UKV-satsar. ADE brukar en mikroskala för avstämningen. Ellibering sker med 200V av mottagaren.

Som sista punkt för den här gången önskar 807-an alla sina läsare och läsarinnoer en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ses och hörs 1964.

Till dess Best 13 de

* -BLE, -CKX, -2117.